

<9주차 실험공지>

▶ 실험 교재의 “실험 6. 정류 회로” 부분을 실험합니다.(77p ~ 79p)

- 실험은 [4. 브리지 정류 회로], [5. 브리지 정류 회로와 필터]를 수행합니다.
- 6번의 내용(79p)은 결과보고서의 고찰부분에 추가로 적습니다.(7번은 필요 없음.)
- 실험서의 회로에서 프로브 모양을 잘 확인하고 시뮬레이션을 진행합니다.

▶ 기타 사항

- 두 실험에 사용하는 $1k\Omega$ 저항을 800Ω 으로 변경해 사용합니다.
- 실험서에 언급된 입력 파형의 크기는 V_{pp} (Peak-to-peak)로 생각하고 실험을 진행합니다.